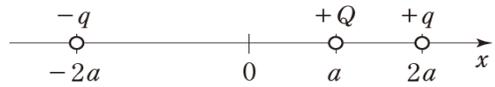


試験名	大学卒程度(電気)
区分	専門試験

[例題1] 真空中において、図のように、 x 軸上の $x = a$ (> 0) の点に正電荷 $+Q$ を、 $x = 2a$ の点に正電荷 $+q$ を、 $x = -2a$ の点に負電荷 $-q$



を置いた。このとき、正電荷 $+Q$ に働く静電力の大きさはどのように表されるか。

ただし、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

1. $\frac{qQ}{3\pi\epsilon_0 a}$
2. $\frac{qQ}{6\pi\epsilon_0 a}$
3. $\frac{5qQ}{9\pi\epsilon_0 a^2}$
4. $\frac{5qQ}{12\pi\epsilon_0 a^2}$
5. $\frac{5qQ}{18\pi\epsilon_0 a^2}$

試験名	大学卒程度(電気)
区分	専門試験

[例題 2] 一次巻線, 二次巻線の巻数がそれぞれ N_1 , N_2 の理想変圧器を用いた図 I の回路では, 電圧 \dot{E}_1 , \dot{E}_2 , 電流 \dot{I}_1 , \dot{I}_2 と巻線の巻数との間に次の関係が成立する。

$$\frac{\dot{E}_1}{\dot{E}_2} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

$N_1 = 200$, $N_2 = 100$ の理想変圧器を用いた図 II の回路において, 電圧 \dot{V}_R , \dot{V}_T の大きさはそれぞれいくらか。

- | | \dot{V}_R の大きさ | \dot{V}_T の大きさ |
|----|------------------|------------------|
| 1. | 20 V | 80 V |
| 2. | 30 V | 70 V |
| 3. | 40 V | 60 V |
| 4. | 50 V | 50 V |
| 5. | 60 V | 40 V |

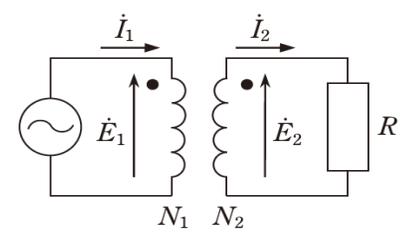


図 I

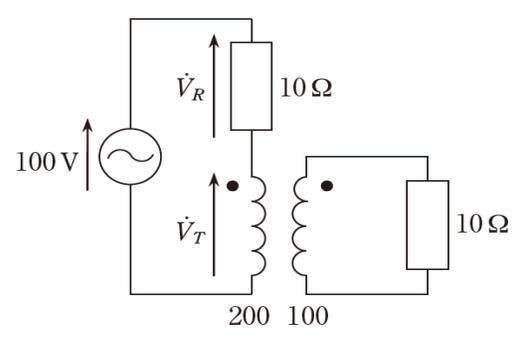


図 II